







Rezistorem prochází při napětí 6 V proud 2 A. Jaký bude tímto rezistorem procházet proud při napětí 3 V?

A 4 A

B 3 A

C 2 A

D 1 A





















